

Theme:

Problem - 1:

My student ID's last 3 digits are 036.

So, $\alpha = 0 + 3 + 6 = 9 = \text{odd}$

So, the BJT model is BC548.

From Datasheet,

$$I_c = 2 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5 \text{ V}$$

$$V_{CC} = 10 \text{ V}$$

$$\beta = 110 (\text{min})$$

Now,

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} \times 10 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx \frac{V_E}{I_c} = \frac{1 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 500 \Omega$$

$$R_C = \frac{V_{RC}}{I_c} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_c} = \frac{10 - 5 - 1 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 \text{ V} + 1 \text{ V} = 1.7 \text{ V}$$

Theme:

$$R_2 \leq \beta R_E$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} (110) \times (0.5 \text{ k}\Omega) = 5.5 \text{ k}\Omega$$

Here,

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \Rightarrow 1.7 \text{ V} = \frac{(5.5 \text{ k}\Omega)(10 \text{ V})}{R_1 + 5.5 \text{ k}\Omega}$$

$$\therefore R_1 = 26.85 \text{ k}\Omega$$

So,

$$R_1 = 26.85 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 500 \Omega$$

Theme:

$$R_2 \leq \beta R_E$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} (110) \times (0.5 \text{ k}\Omega) = 5.5 \text{ k}\Omega$$

Here,

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \Rightarrow 1.7 \text{ V} = \frac{(5.5 \text{ k}\Omega)(10 \text{ V})}{R_1 + 5.5 \text{ k}\Omega}$$

$$\therefore R_1 = 26.85 \text{ k}\Omega$$


So,

$$R_1 = 26.85 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 500 \Omega$$

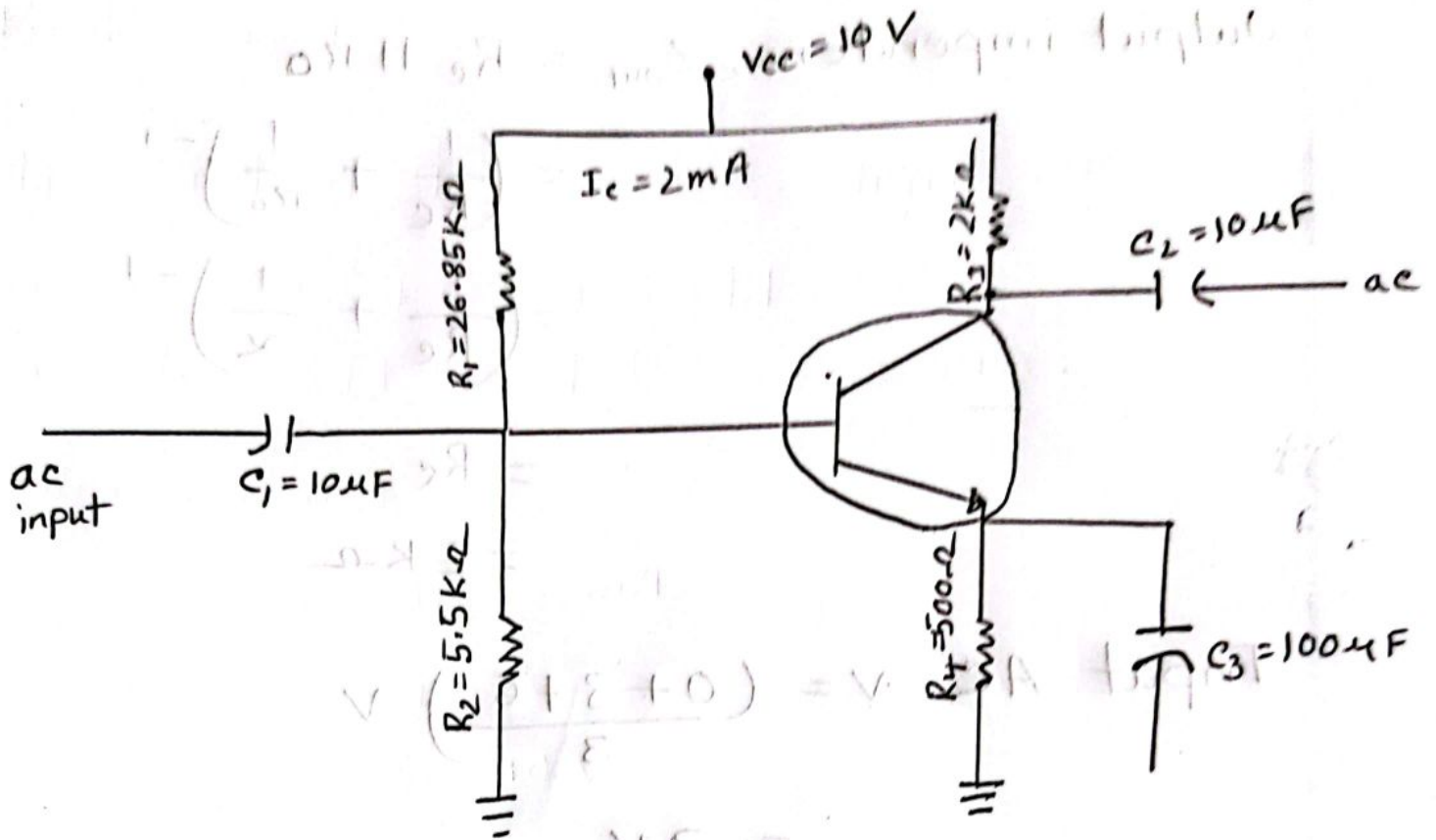

$$\text{Now, } r_e = \frac{26mV}{I_E} \approx \frac{26mV}{I_C} = \frac{26mV}{2mA} = 13\Omega$$

$$\text{Input impedance, } Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$= \left(\frac{1}{26.85} + \frac{1}{5.5} + \frac{1}{110 \times 13 \times 10^{-3}} \right)^{-1}$$

$$= 1.089 k\Omega$$

Output impedance, $Z_{out} = R_c \parallel r_o$

$$A_{ms} = 51 = \left(\frac{1}{R_c} + \frac{1}{r_o} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{R_c} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1}$$

$$= R_c$$

$$= 2 \text{ k}\Omega$$

Input AC $V = \left(\frac{0 + 3 + 6}{3} \right) \text{ V}$

$$= 3 \text{ V}$$

$$R_C = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{5 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$= \left(\frac{1}{50 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{100 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{2.5 \text{ k}\Omega} \right)^{-1}$$

$$= 1.087 \text{ k}\Omega$$